



Synthèse pour les circuits FPGA

Principes et exemples

Tarik Graba
Année scolaire 2019/2020





Plan

Flot de développement FPGA

La synthèse

L'inférence


Modélisation et inférence des mémoires

Logique synchrone et FPGA

Annexes : Le Cyclonell

Synthèse FPGA

Flot simplifié

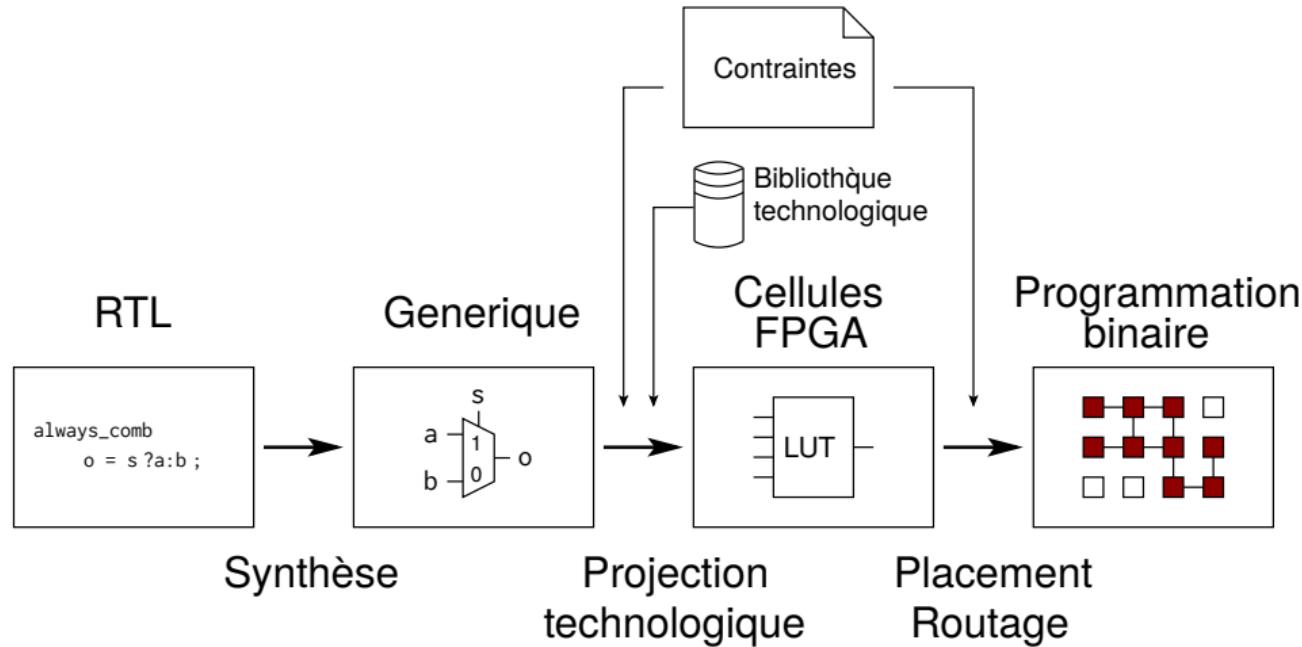

1. Une synthèse générique

- A partir d'une description RTL (votre code)
- Générer une structure de primitives génériques (**Netlist**)

2. Projection technologique (mapping)

- Générer une structure de primitives spécifique à la cible

3. Placement et routage (P&R)

- Placer les cellules dans la matrice
- Choisir les canaux de routage
- Générer un fichier binaire pour programmer le FPGA

■ Le RTL

- Ce que vous fournissez
- Utilise un sous-ensemble **synthétisable** du langage HDL (SystemVerilog)
- Peut être comportemental ou structurel

■ Les bibliothèques technologiques

- Décrivent les cibles FPGA
- La nature et nombre de cellules disponibles

■ Les contraintes

- La position des entrées et sorties
- La fréquence de fonctionnement
- Modèle et taille du FPGA, cellules particulières, ...
- Un standard (**sdc** : Synopsys Design Constraints File)



Flot FPGA

En sortie

■ Les « netlists »

- Forcement structurel (ensemble de primitives)
- En HDL (verilog, vhdl) pour permettent la simulation
- Des langages spécifiques par exemple edif
- Des formats propriétaires (chacun a le sien)
- Des informations sur les timings (**sdf** Standard Delay Format)
 - On parle de netlists rétro-annotées (back annotated)

■ Le fichier de programmation

- Fichier binaire
- Format propriétaire (généralement non documenté)
- Diffèrent d'un modèle de FPGA à l'autre

Flot de développement FPGA

La synthèse

L'inférence

Modélisation et inférence des mémoires

Logique synchrone et FPGA

Annexes : Le Cyclonell




La synthèse

Les principes

- Comment passer d'une description **RTL** à une liste de primitives (pour l'instant indépendantes de la technologie cible).

La synthèse

Les principes

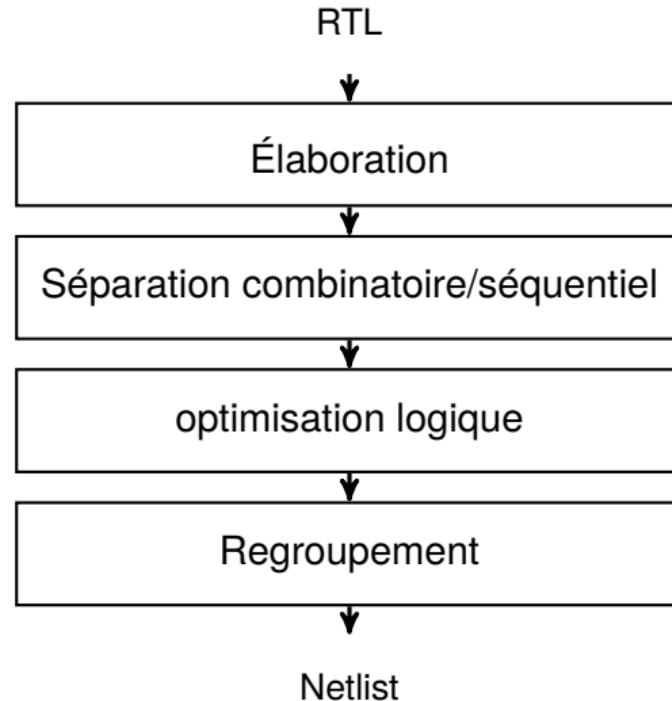



La synthèse

Les principes

■ Élaboration

- Instancier tous les sous-modules
- Remplacer les constantes/paramètres, dérouler les boucles
- ...

■ Séparer les éléments séquentiels de la logique combinatoire

- Détection de patterns
- ...

■ Optimisation de la logique

- Technique d'optimisations
- Arbres binaires...

■ Regroupement (Clustering)

- Dégrouper en blocs de base
- Dépend de la cible



Exemple de synthèse

Que donnerait ceci pour $A \in [0 : 16[$

```
always_ff@(posedge clk)
  if(A/2) B <= 0;
  else    B <= 1;
```



Exemple de synthèse

Séparation logique séquentielle/combinatoire

```
always_ff@(posedge clk)
    B <= B_c;
```

```
always_comb
    if(A[3:1] != 0) B_c = 0;
    else             B_c = 1;
```

Exemple de synthèse


Optimisation de la partie combinatoire

A	A_3	A_2	A_1	A_0	B_r
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
11	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

$$B_c = A_3 \mid A_2 \mid A_1;$$

Exemple de synthèse


Regroupement

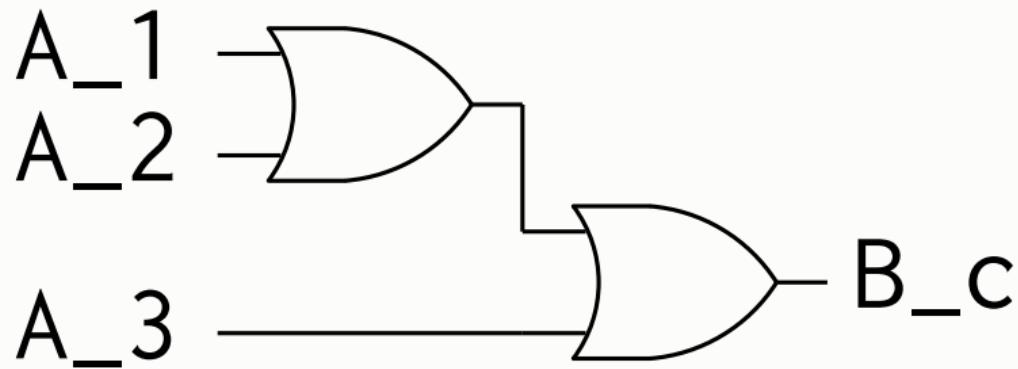

Dépendra de la technologie cible

Exemple de synthèse


Regroupement

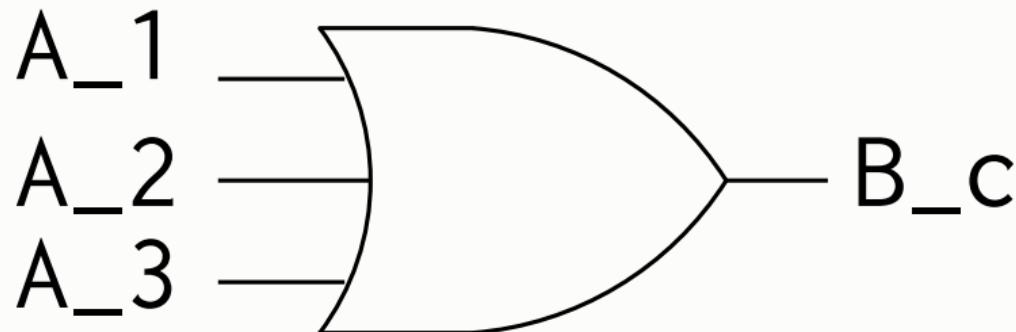

Dépendra de la technologie cible

Exemple de synthèse


Regroupement

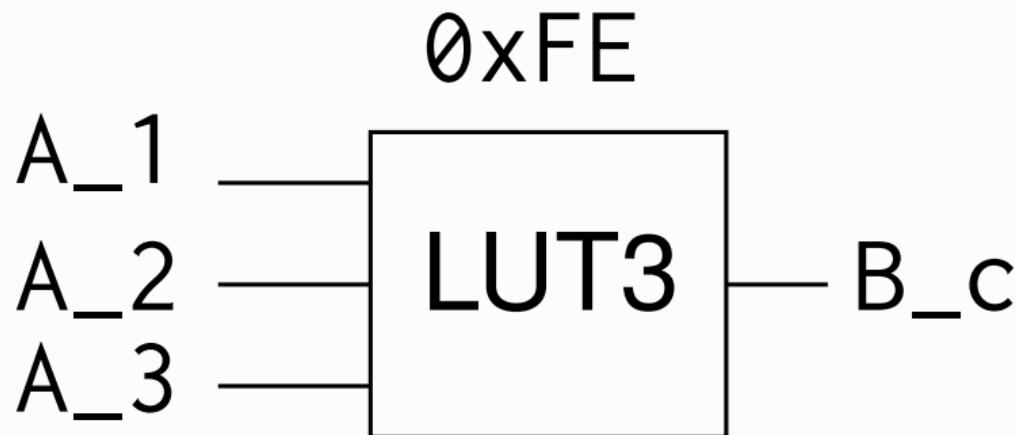

Pour les FPGA il faut regrouper en Luts

Exemple de synthèse

Netlist

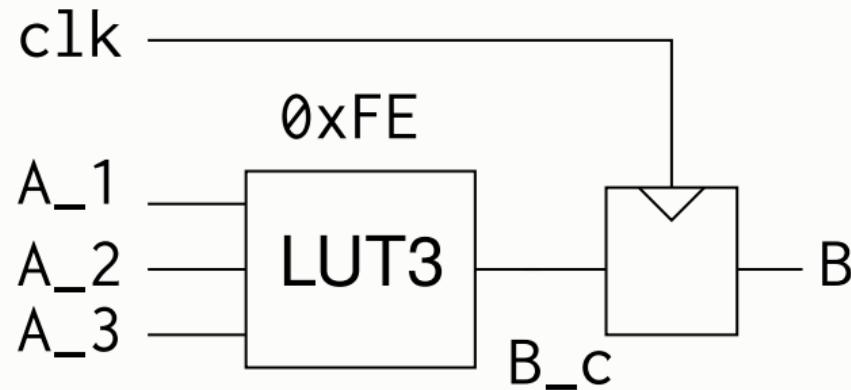

Exemple de synthèse

Netlist

```
module foo( input clk, input[3:0]A, output B);

wire A_1 = A[1];
wire A_2 = A[2];
wire A_3 = A[3];
wire B_c;

LUT3 #( .conf(8'hFE) ) lut3_i (.i0(A_1),.i1(A_1),.i2(A_2), .o(B_c))
REG1 reg_i (.clk(clk), .d(B_c), .Q(B));

endmodule
```



Plan

Flot de développement FPGA

La synthèse

L'inférence

Modélisation et inférence des mémoires

Logique synchrone et FPGA

Annexes : Le Cyclonell



Problème

Cette méthode n'est pas forcément la plus efficace.

- Il y a des structures connues qui sont efficaces pour implémenter certains opérateurs arithmétiques.
- Dans les FPGAs, il existe de blocs en « dur » qui ne sont pas un assemblage de LUTs

Deux possibilités :

- Instancier explicitement des primitives (faire du structurel).
 - le code n'est plus générique !
- L'outil **déetecte** ces opérateurs et blocs spéciaux dans le code et les remplace automatiquement.

Cette 2nd option est appelée **l'inférence**.



Inférence/Instanciation

Exemple


L'addition

```
assign {Co,S} = A + B + Ci
```

Inférence/Instanciation

Exemple


Cellule logique du Cyclone II

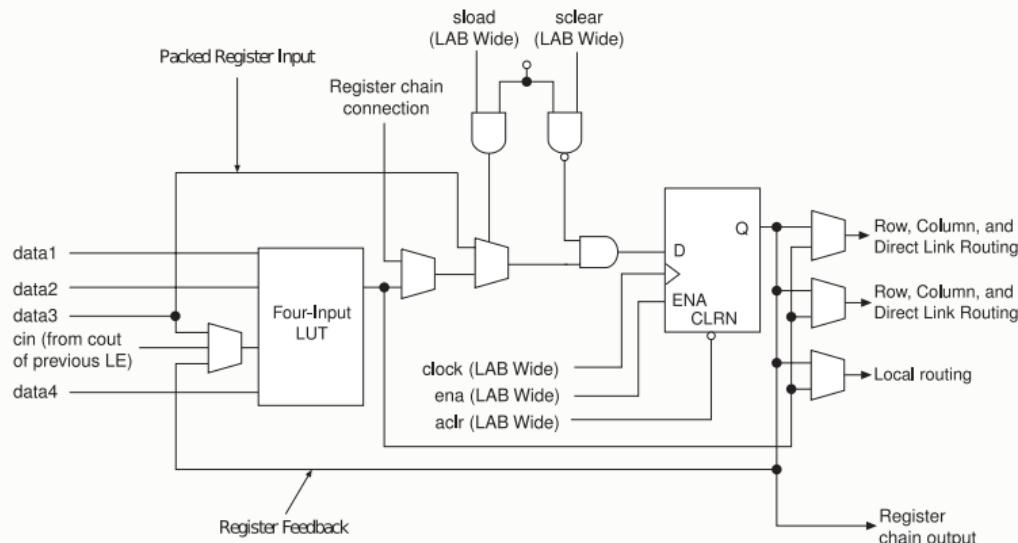

Inférence/Instanciation

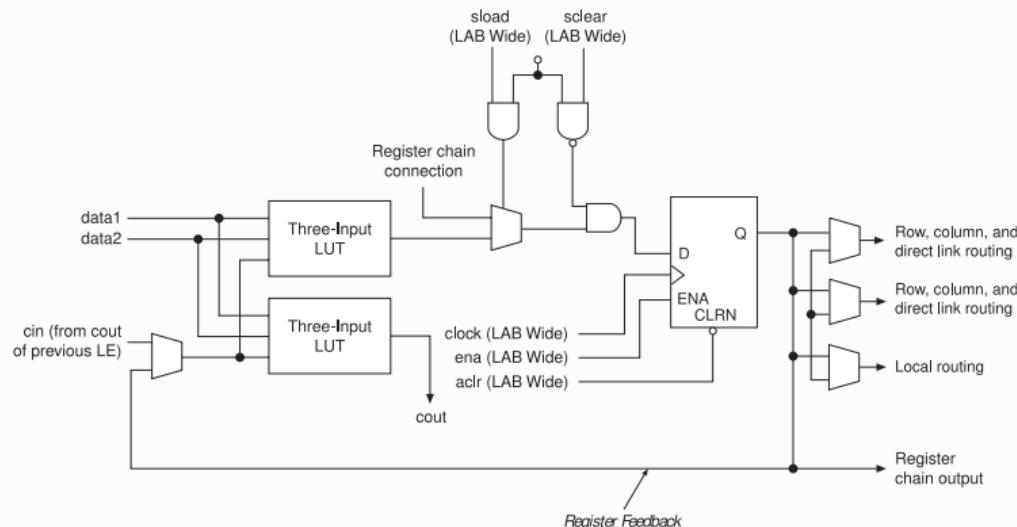
Exemple

Cellule logique du Cyclone II en mode arithmétique



les opérateurs arithmétiques

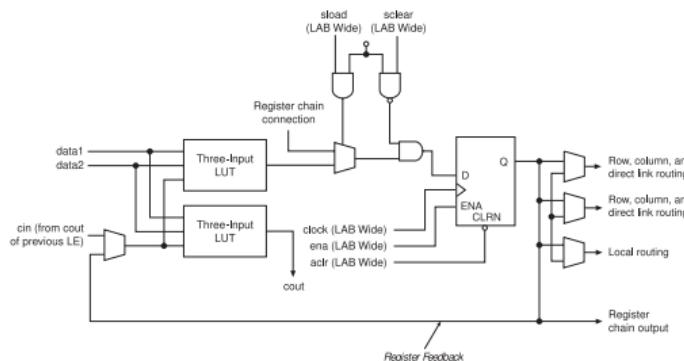- ### ■ L'addition : en utilisant les chaines de retenue.




Inférence/Instanciation

Que peut-on inférer ?

les opérateurs arithmétiques

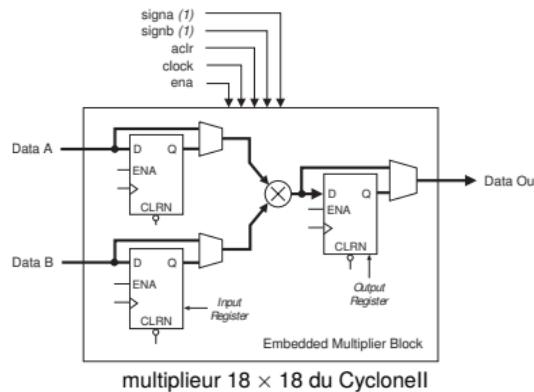- La multiplication : en utilisant les DSPs.





Inférence/Instanciation

Que peut-on inférer ?

les opérateurs arithmétiques

- La division ?


En utilisant beaucoup de LUTs.

Inférence/Instanciation

Que peut-on inférer ?

les mémoires

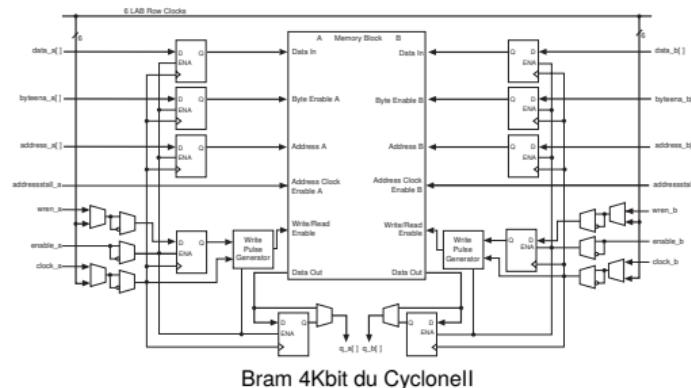- Généralement les FPGA ont des blocs de mémoires **synchrones**.




- Il faut que le comportement RTL corresponde au comportement du bloc que l'on veut inférer.
- Il faut que l'outil de synthèse sache le faire
- Il faut que le style de codage corresponde à celui attendu par l'outil !

Inférence/Instanciation

Que ne peut-on pas inférer ?

- Tous ce qu'on ne sait pas exprimer en RTL

Par exemple les PLLs

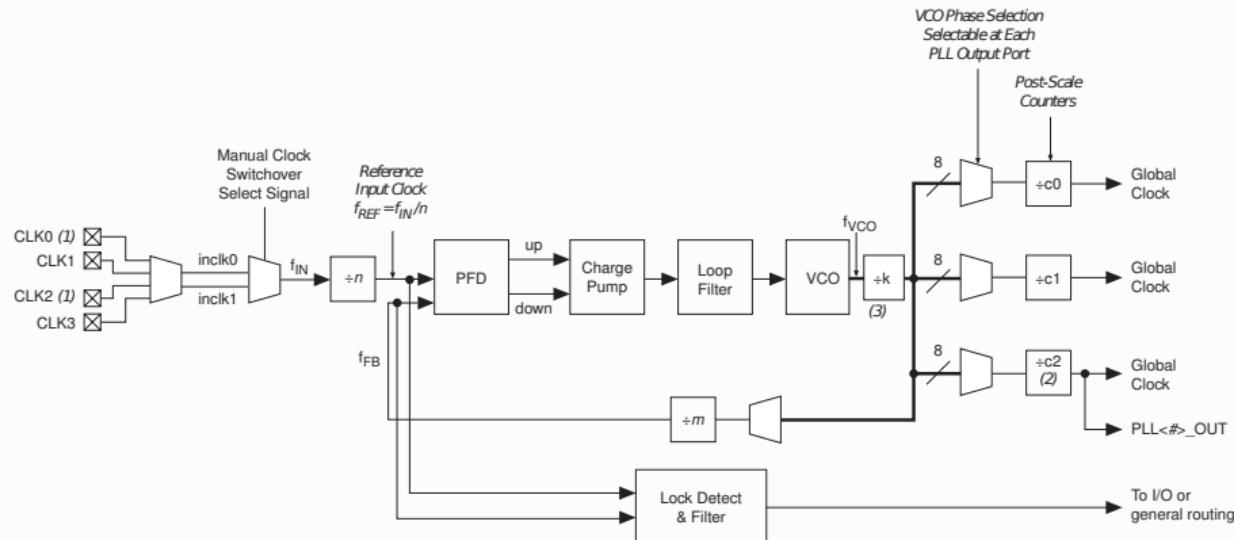



Plan

Flot de développement FPGA

La synthèse

L'inférence

Modélisation et inférence des mémoires


Logique synchrone et FPGA

Annexes : Le Cyclonell

Mémoire synchrone

mémoire simple port

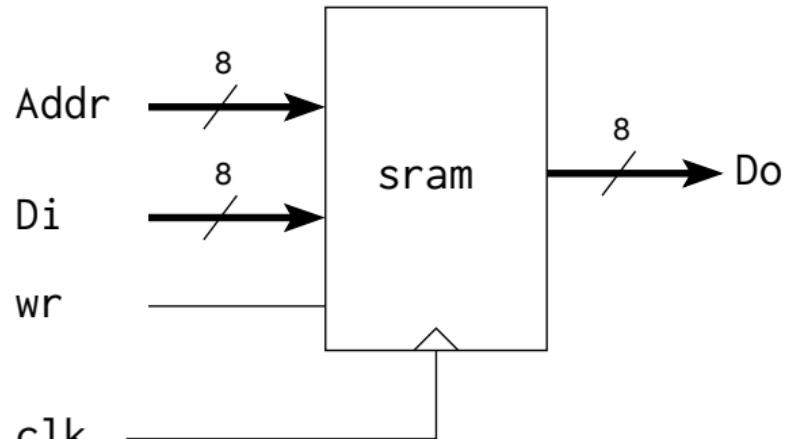- un bus d'adresse
- 2 bus pour les données :
 - écriture
 - lecture
- des signaux de contrôle
- une **horloge**
- **PAS DE RESET**
- On ne peut accéder qu'à un seul élément dans le même cycle !



Mémoire synchrone

mémoire simple port

- un bus d'adresse
- 2 bus pour les données :
 - écriture
 - lecture
- des signaux de contrôle
- une **horloge**
- **PAS DE RESET**
- On ne peut accéder qu'à un seul élément dans le même cycle !

```
module sram(input clk, wr,
             input [7:0] Addr,
             input [7:0] Di,
             output logic [7:0] Do );

    logic[7:0] mem [0:255];

    always_ff @(posedge clk)
    begin
        if (wr)
            mem[Addr] <= Di;
        Do <= mem[Addr];
    end

endmodule
```

Mémoire synchrone

mémoire simple port

- un bus d'adresse
- 2 bus pour les données :
 - écriture
 - lecture
- des signaux de contrôle
- une **horloge**
- **PAS DE RESET**
- On ne peut accéder qu'à un seul élément dans le même cycle !

```
module sram(input clk, wr,
             input [7:0] Addr,
             input [7:0] Di,
             output [7:0] Do );

    logic[7:0] mem [0:255];
    logic[7:0] Addr_r;

    always_ff @(posedge clk)
    begin
        if (wr)
            mem[Addr] <= Di;
        Addr_r <= Addr;
    end


    assign Do = mem[Addr_r];

endmodule
```

Mémoire synchrone

mémoire double ports

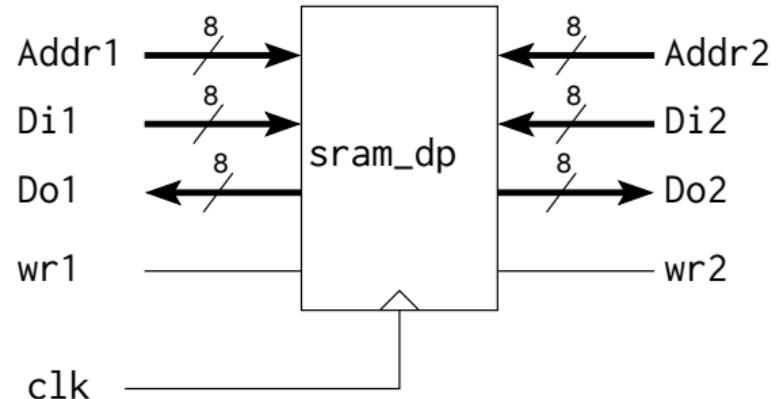- permet un accès double
- l'**écriture et la lecture à la même adresse dans le même cycle n'est pas prédictible**
- pourrait avoir deux horloges



Mémoire synchrone

mémoire double ports

- permet un accès double
- l'écriture et la lecture à la même adresse dans le même cycle n'est pas prédictible
- pourrait avoir deux horloges

```
module sram_dp(input clk, wr1, wr2,
                 input [7:0] Addr1, Addr2,
                 input [7:0] Di1, Di2,
                 output logic [7:0] Do1, Do2 );

    logic[7:0] mem [0:255];

    always_ff @(posedge clk)
    begin
        if (wr1)
            mem[Addr1] <= Di1;
        Do1 <= mem[Addr1];
    end

    always_ff @(posedge clk)
    begin
        if (wr2)
            mem[Addr2] <= Di2;
        Do2 <= mem[Addr2];
    end
endmodule
```

Mémoire synchrone

Initialisation du contenu

- Possible seulement pour les FPGA
- **initial** est normalement exclusivement réservé à la simulation
- **\$readmemh** (ou **\$readmemb**) permet d'initialiser une table à partir d'un fichier

```
module sram(input clk, wr,
             input [7:0] Addr,
             input [7:0] Di,
             output logic [7:0] Do );

    logic[7:0] mem [0:255];

    initial
        $readmemh("init.txt", mem);

    always_ff @(posedge clk)
    begin
        if (wr)
            mem[Addr] <= Di;
        Do <= mem[Addr];
    end

endmodule
```

Mémoire synchrone

ROM synchrone

- Possible seulement pour les FPGA
- il suffit d'enlever la possibilité d'écrire

```
module rom (input clk,
             input [7:0] Addr,
             output logic [7:0] Do );

    logic[7:0] mem [0:255];

    initial
        $readmemh("init.txt", mem);

    always_ff @(posedge clk)
        Do <= mem[Addr];

endmodule
```



Plan

Flot de développement FPGA

La synthèse

L'inférence

Modélisation et inférence des mémoires


Logique synchrone et FPGA

Annexes : Le Cyclonell


Particularité des FPGA

La logique synchrone

Cellule Combinatoire

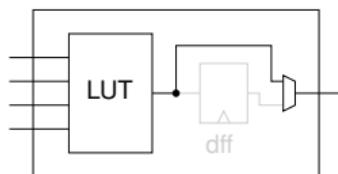

Cellule Séquentielle

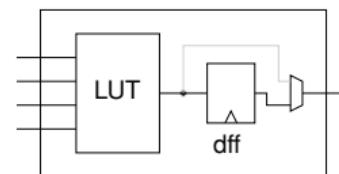


- Les bascules sont une ressource "gratuite" dans les FPGA.
- On doit essayer de les utiliser au maximum.
 - Faire du pipeline.
 - Encodage des états OneHot

Exemple : Le retiming

Pipeline automatique


Le pipeline c'est quoi ?

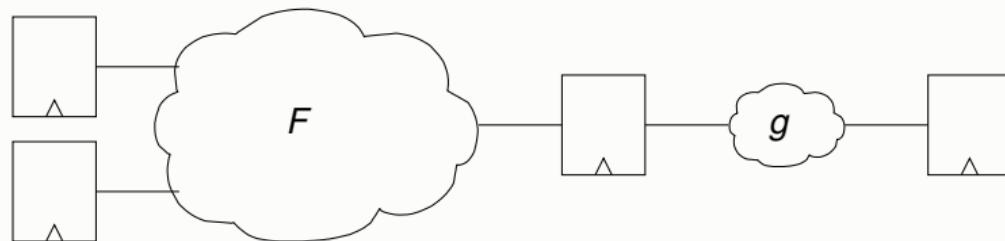

Exemple : Le retiming

Pipeline automatique


Le pipeline c'est quoi ?

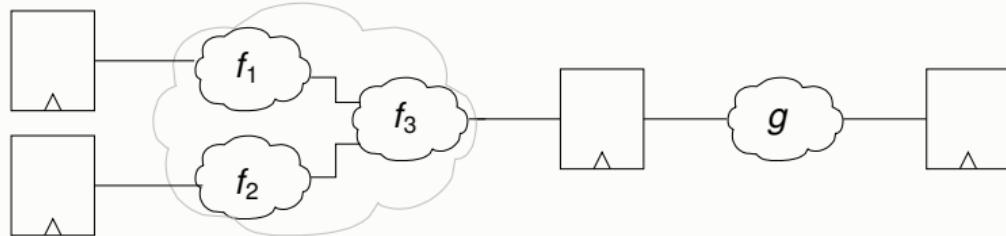

Exemple : Le retiming

Pipeline automatique


Le pipeline c'est quoi ?

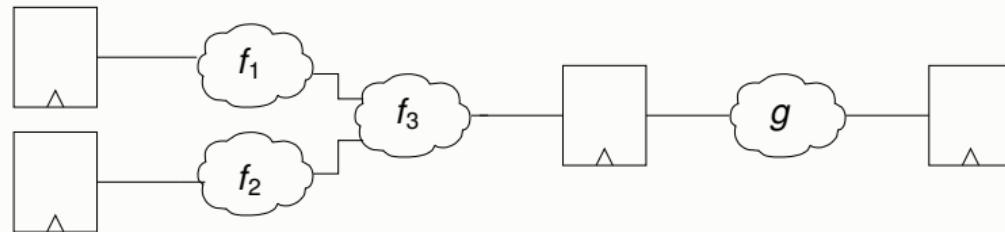

Exemple : Le retiming

Pipeline automatique

Le pipeline c'est quoi ?

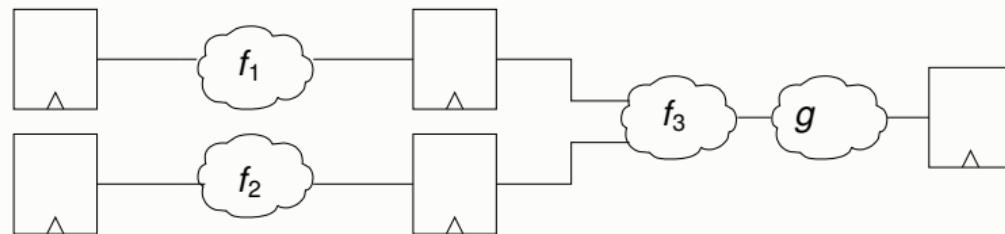

Exemple : Le retiming


Pipeline automatique

```
always_ff @(posedge clk)
begin
    // Les registres d'entrées
    R0 <= In0;
    R1 <= In1;
    // La fonction combinatoire
    S0 <= f(R0,R1);
    // registres de sortie
    S1 <= S0;
    S <= S1;
end
```

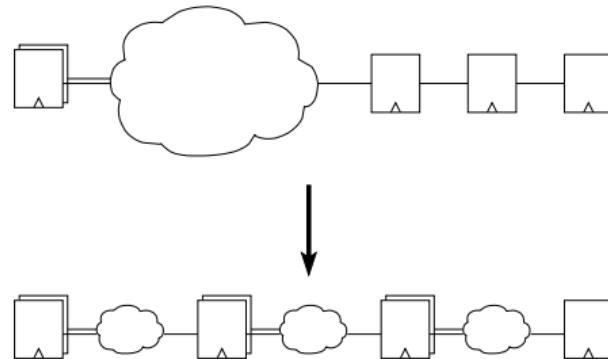Exemple : Le retiming

Pipeline automatique

```
always_ff @(posedge clk)
begin
    // Les registres d'entrées
    R0 <= In0;
    R1 <= In1;
    // La fonction combinatoire
    S0 <= f(R0,R1);
    // registres de sortie
    S1 <= S0;
    S <= S1;
end
```





Plan

Flot de développement FPGA

La synthèse

L'inférence

Modélisation et inférence des mémoires

Logique synchrone et FPGA


Annexes : Le Cyclonell



Ressources Disponnibles Dans un FPGA


- La principale ressource disponible dans un FPGA est la
 - Cellule Logique.
 - Une Cellule logique contient une au moins 1 LUT + 1 DFF
- Des blocs embarqués :
 - des mémoires
 - des multiplieurs/DSP
 - des PLLs/ circuits d'horloges
 - des I/O

Structure du Cyclone II

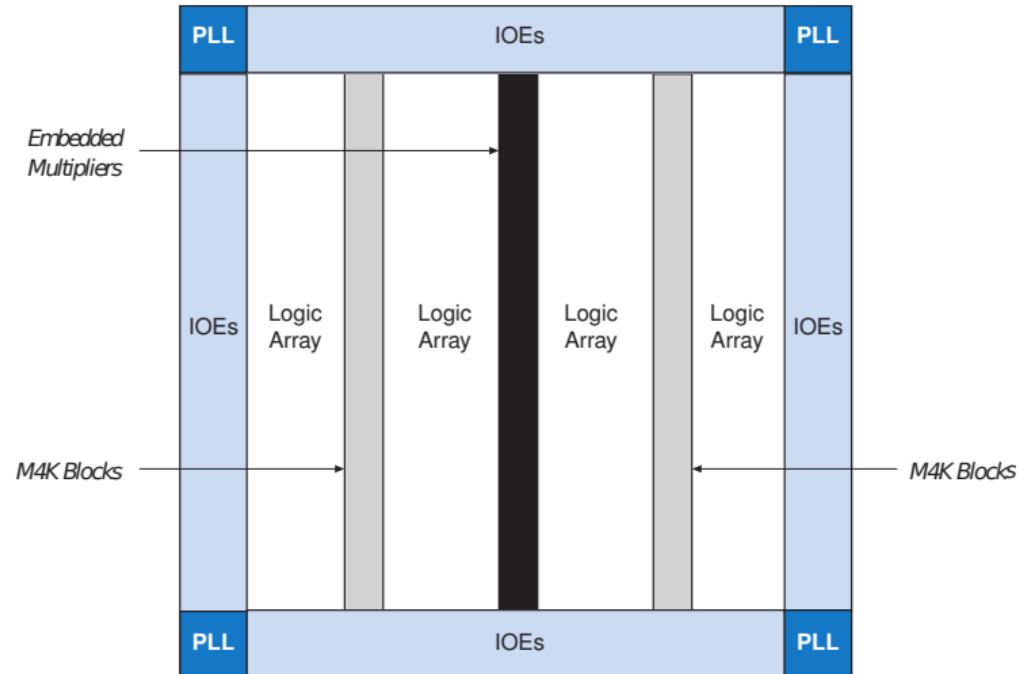


Logic Area Block (LAB)

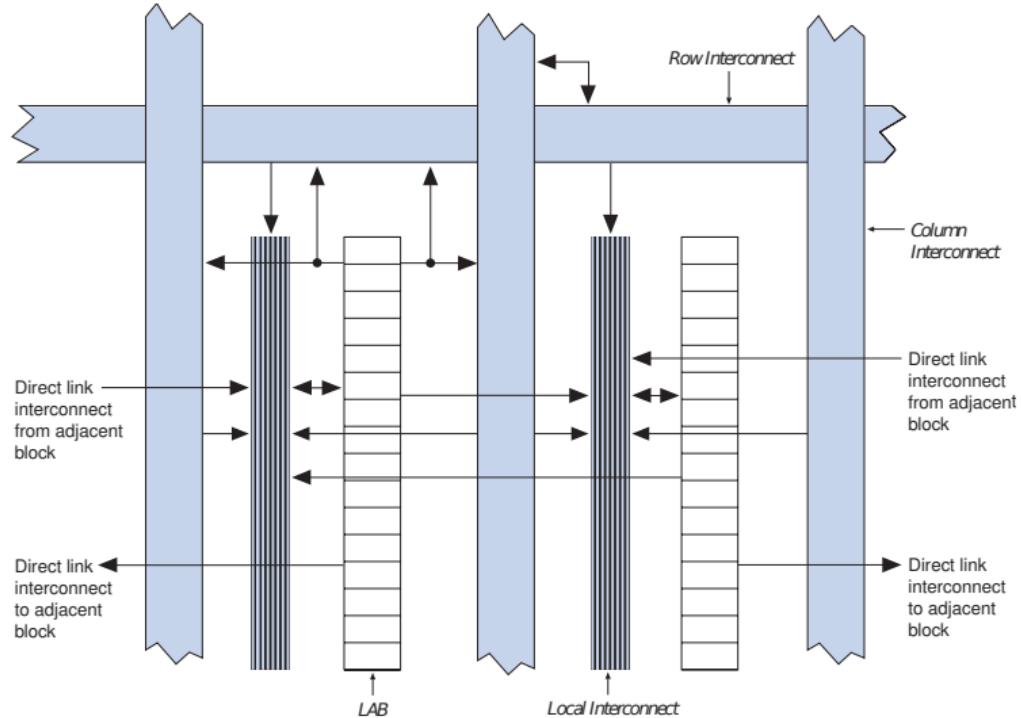■ Organisation hiérarchique des cellules logiques




Logic Element

- Une LUT à 4 entrées + Une bascule

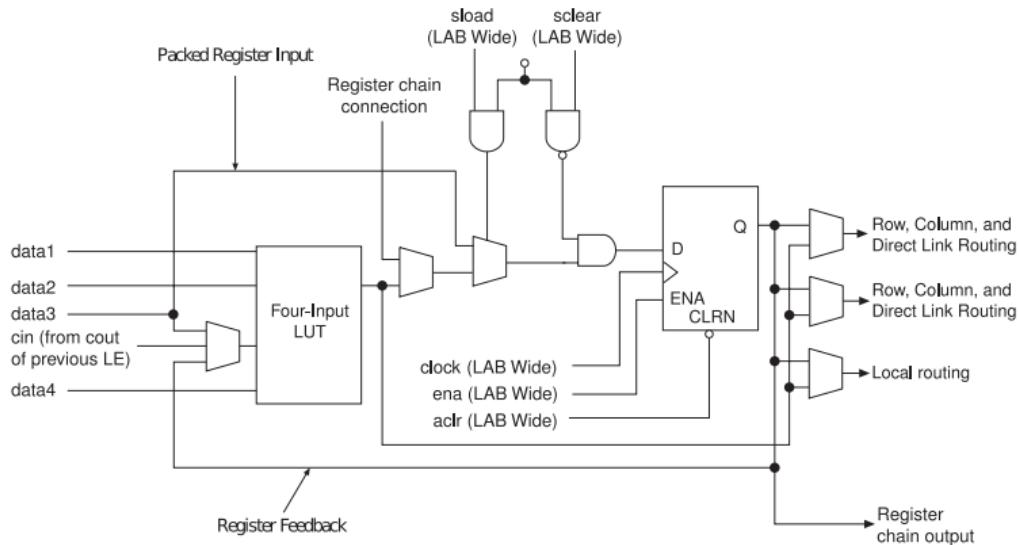


Logic Element en mode arithmétique

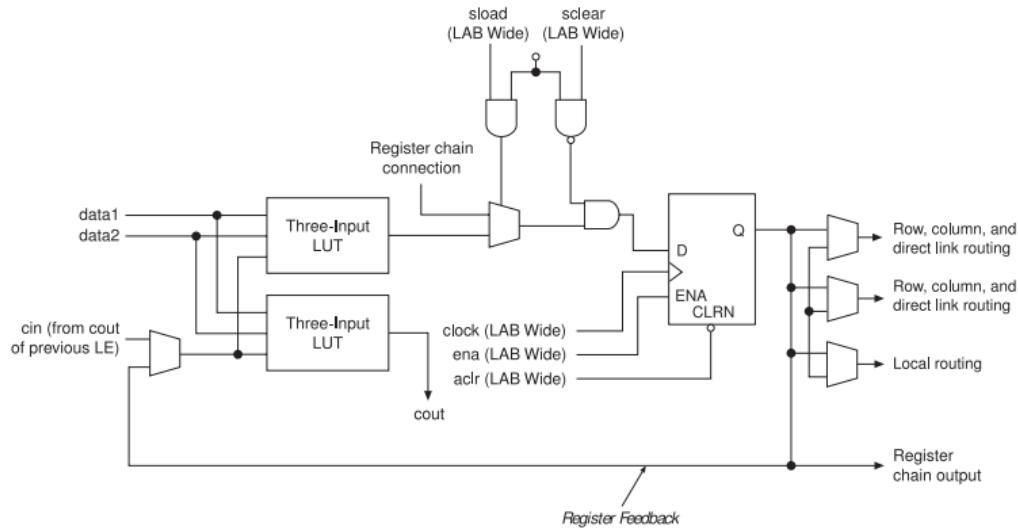- Spécialement pour faire des additions/soustractions




Les Entrées/Sorties (IO)

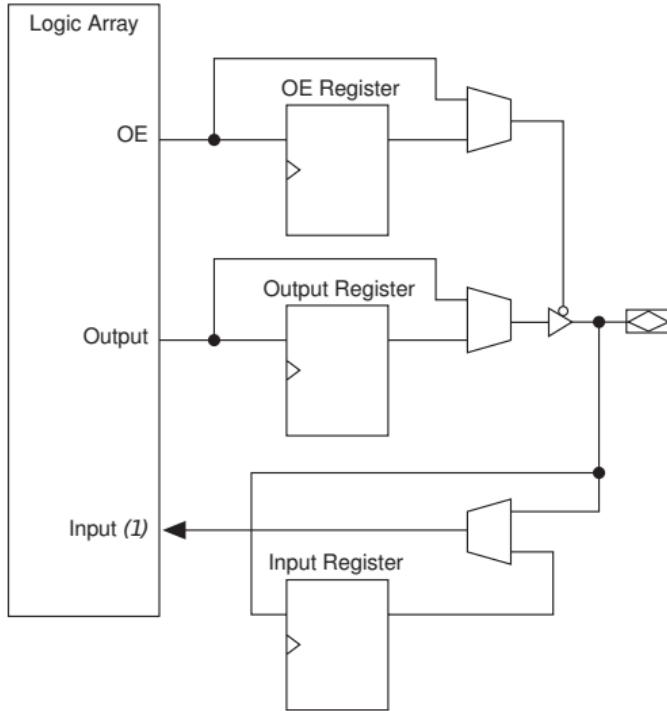- Configurables
- Contiennent des registres
- Bidirectionnelles (3 états)




Multiplieur

- Multiplieur 18×18
- 2 multiplieurs 9×9

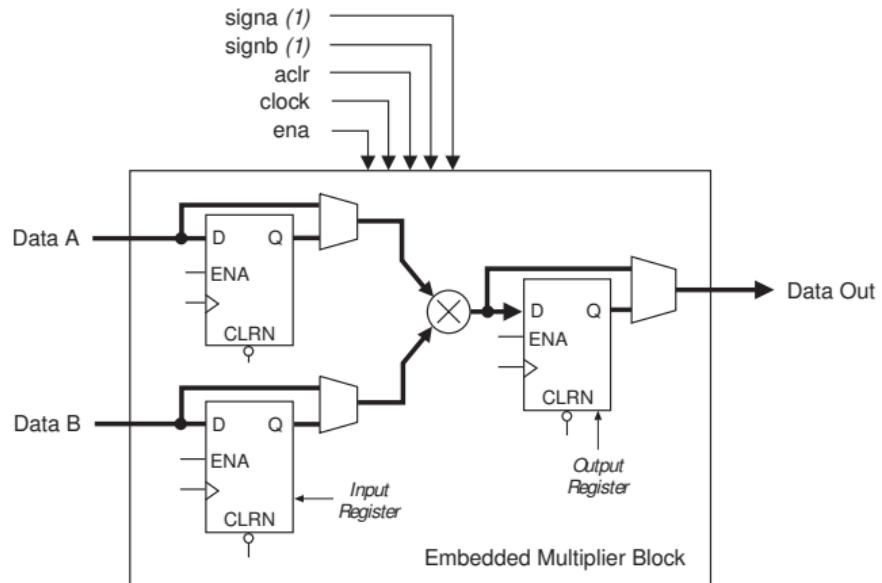

Mémoire embarquée

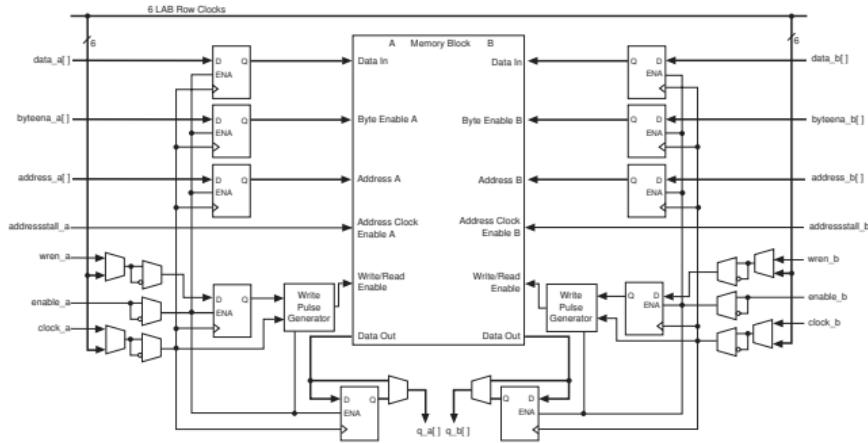

PLL

